

Sistemas Embutidos (Avançados)

Síntese em *Hardware* Reconfigurável

Rodolfo Labiapari Mansur Guimarães

Última Atualização: 3 de outubro de 2016

rodolfolabiapari@gmail.com

Lattes: <http://goo.gl/MZv4Dc>


Departamento de Computação – Universidade Federal de Ouro Preto

Ouro Preto - MG – Brasil

Livro Texto:

*Embedded Systems Design with
Platform FPGAs [1]*

Figura 1: Livro Texto: *Embedded Systems Design with Platform FPGAs: Principles and Practices*.

 


O Que Será Abordado?

1. *Programmable Logic Devices* (PLD);
2. Propriedades do FPGA;
3. Escrita em VHDL para FPGAs.

Introdução

Figura 2: “FPGA é um **quadro negro** que pode ser **desenhado** qualquer circuito digital”.

 

Embedded Systems

- Um dos maiores desafios do *design* de um sistema embarcado é o fato de ter *hardware* e *software* no *design* do projeto como um todo.
- FPGA é um *hardware* que é 'escrito como *software*'.
- Por exemplo: um *software* é executado de forma sequencial e com o resultado as operações são realizadas em ordem. Entretanto, circuitos digitais são naturalmente paralelo e engenheiros devem explicitar a sincronização disso no *design*.
- Para concretizar, suponha $ACC = R0+R1+R2$ sendo todos os quatro, registradores.



Figura 3: Execução **sequencial** de $ACC = R0 + R1 + R2$.

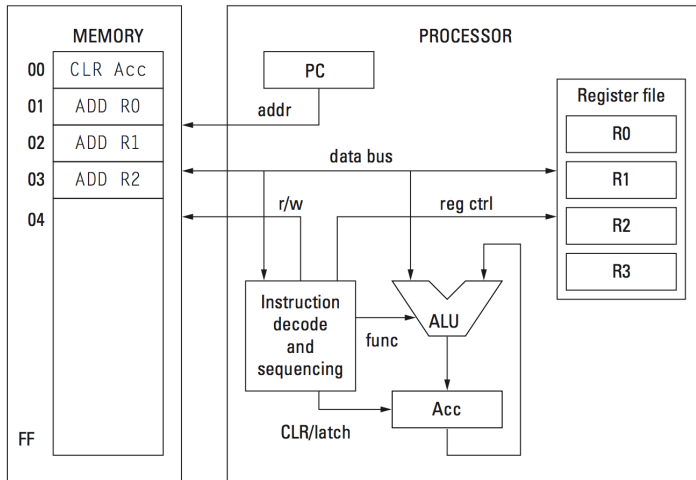


Figura 4: Execução da operação $ACC = R0 + R1 + R2$ em **fluxo de dados**.

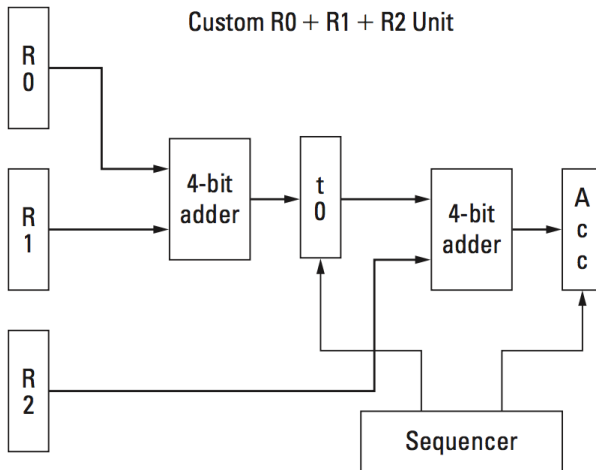


Figura 5: Comparação entre ambas as execuções sobre a operação $ACC = R0 + R1 + R2$.


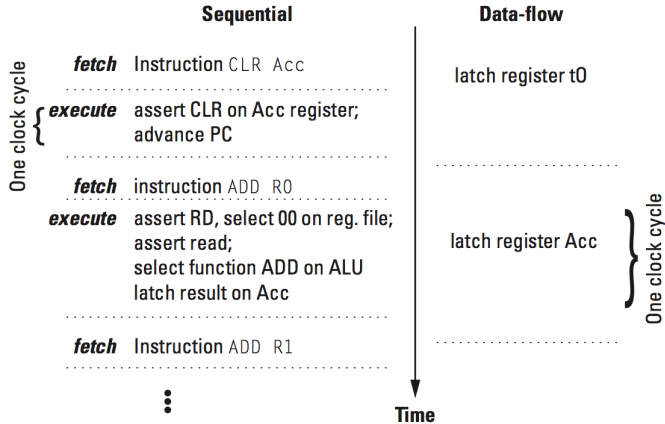


Figura 5: Comparação entre ambas as execuções sobre a operação $ACC = R0 + R1 + R2$.

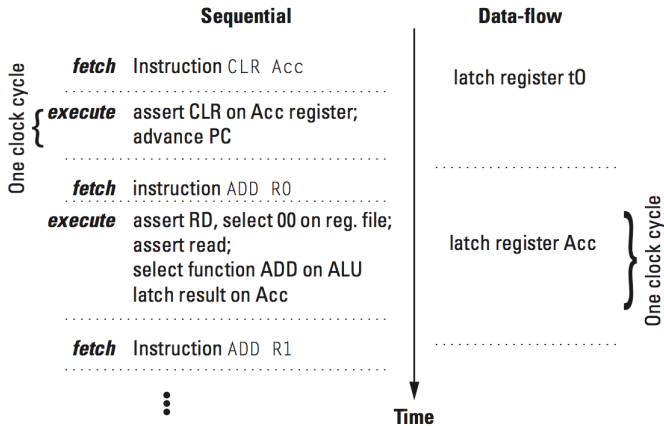

Questão

Processador executando de modo sequencial e software executando como um processador paralelo?

Programmable Logic Devices (PLD)

- Transistores são **afixados** na placa no ato da fabricação.
 - Uma vez afixado na placa, sua **funcionalidade** também torna **fixa**.

Questão

Como pode-se construir um dispositivo que seja (re)configurado mesmo **após** sua fabricação?



- Transistores são **afixados** na placa no ato da fabricação.
 - Uma vez afixado na placa, sua **funcionalidade** também torna **fixa**.

Questão

Como pode-se construir um dispositivo que seja (re)configurado mesmo **após** sua fabricação?

Resposta


Necessita-se de uma estrutura que suporte: 1) implementação de circuitos combinacionais arbitrários, 2) uma memória de armazenamento e 3) mecanismo de conexão entre eles.



Programmable Logic Devices - Programmable Logic Arrays

- Primeiro circuito desenvolvido.
- Utilizava a formulação de Soma de Produtos de uma função Booleana.
 - Possui um vetor de várias entradas AND e um vetor de OR.


Figura 6: Abstração do *Programmable Logic Arrays*.

 

Programmable Logic Devices - Complex Programmable Logic Devices

- Logo em seguida, desenvolveu-se o *Complex Programmable Logic Devices* (CPLDs) que replicava os blocos PLA

Figura 7: Abstração do *Complex Programmable Logic Devices*.

 

Field-Programmable Gate Array (FPGA)


Field-Programmable Gate Array (FPGA) - Gerador de Funções

- Supondo a implementação da função Booleana $f(x, y, z) = xy + z'$.

Figura 8: Gerador de Função. a) tabela verdade e b) Look-Up Table (LUT)

<i>x</i>	<i>y</i>	<i>z</i>	$xy + z'$
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

(a)

 

(b)



Field-Programmable Gate Array (FPGA) - Gerador de Funções

- Se cada saída é gravada numa memória, então basta fazer um multiplexador 8×1 .
- É possível perceber que o *delay* de cada LUT é sempre constante (o que difere dos circuitos digitais).
 - Independente da complexidade dos circuitos, o atraso de propagação permanece sempre o mesmo.
- Para implementar uma função que utilize mais entradas que uma LUT:
 - Utiliza-se várias LUTs.
 - Cada LUTs torna resultado de uma composição.
 - Sub-funções possuem sub-conjuntos de entradas.
- Para isso, existe recursos no FPGA para realizar a conexão entre LUTs vizinhas com o mínimo de *delay*.
- Lembrando sempre que: **SRAM são voláteis**. Quando o FPGA é desligado, **tudo é perdido**. E essa capacidade de **re-escrita** é que permite sua 'reconfiguração'.




- Flip-flops D são incorporados no FPGA.
- Tipicamente, funcionam como se fosse saídas do Gerador de Função mencionado anteriormente.
- Também, são utilizados de várias maneiras diferentes de acordo com o projeto.




Field-Programmable Gate Array (FPGA) - Componentes

Figura 9: Células Lógicas, Blocos Lógicos e Rede de roteamento.

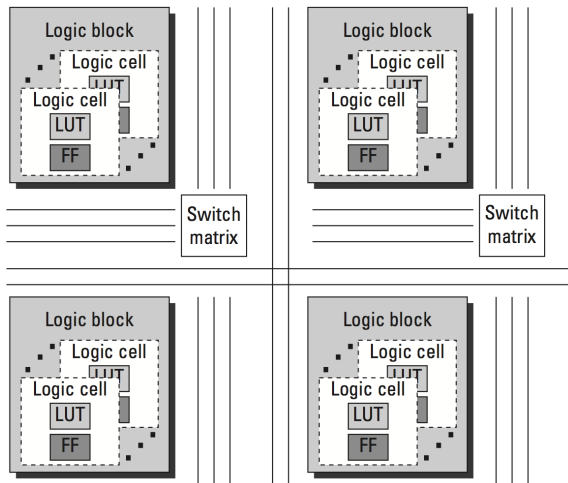

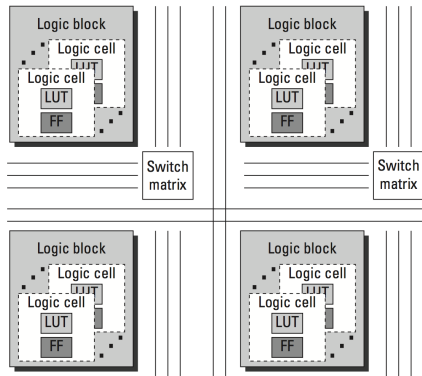
Field-Programmable Gate Array (FPGA) - Componentes



- Células e **Blocos Lógicos** constituem do nível mais baixo de *hardware* do FPGA.
- Blocos combinacionais/sequenciais constituem células lógicas.
- Blocos Lógicos podem ser utilizados para circuitos de propósito específicos como uma pequena ALU.
 - Permite que grupos lógicos de célula sejam geograficamente próximos permitindo caminhos de comunicação curtos e rápidos, e principalmente curto na implementação do *design*.




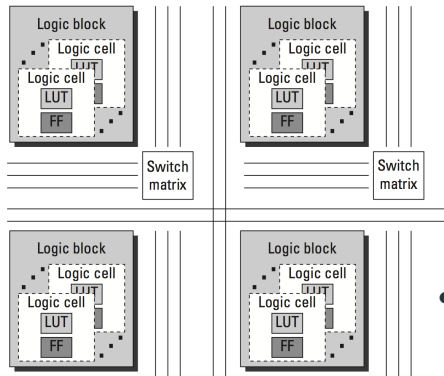Field-Programmable Gate Array (FPGA) - Componentes



- Blocos lógicos são conectados por meio de **Redes de Roteamento** que provê suporte até para circuitos complexos.
 - Roteia entradas e saídas dos blocos até o rede de roteamento geral.
 - Realiza a passagem de sinais de um cabo para outro de outro segmento (sendo o segmento curto ou longo).
- Como circuitos geralmente utilizam muitos blocos, eles são postos em cadeia proporcionando uma implementação potencialmente mais rápida e fácil de ser sintetizada.




 

- E o último é o **Bloco de I/O** (pinos).
 - Ficam localizados no aborda do circuito e conectam blocos lógicos e redes de roteamento com o mundo externo.
 - Cada pino possui sua característica especial.
- Muitos fabricantes comparam seus FPGAs por meio de quantidade de células disponíveis.
- Com o **Bloco Lógico, Rede de Roteamento e Pinos** temos uma abstração do FPGA.



 FPGA combina lógica programável com recursos embarcados. Porquê?



- Recursos embarcados consomem menos recursos do FPGA.
- Recursos embarcados consomem menos energia.
- Recursos embarcados podem operar com altíssima frequência.

Componentes

- *Block RAM.*
- *Digital Signal Processing Blocks.*
- *Processors.*
- *Digital Clock Manager.*
- *Multi-Gigabit Transceivers.*



Hardware Description Languages (HDL)

Hardware Description Languages

- Meio utilizado para a 'configuração' de um *hardware*.
- Linguagem de alto nível para descrição de circuitos digitais.
- Sua intenção inicial era para documentação e não para sintetização.
- Com o passar do tempo, foi possível ver que as linguagens poderiam ser utilizadas para simulação e conseqüentemente para síntese.
 - Entretanto, enquanto a simulação provê um grande conjunto de recursos pra auxiliar o projetista, o mesmo não acontece na síntese.
 - Enquanto muitas linguagens permitem a simulação, poucas fornecem recurso para síntese. Duas delas são Verilog e VHDL.
- Existem linguagens para aumentar a produtividade como SystemC, HandelC e Impulse.
 - Algumas são extensões de bibliotecas como C/C++, enquanto outras como C-like provê um ambiente mais amigável.



Hardware Description Languages - VHSIC Hardware Description Language

- **VHDL:** *VHSIC Hardware Description Language*.
 - **VHSIC:** *Very high-speed integrated circuit*.
- No VHDL, existe duas formas/estilos de escrever. Cada modelo tem seus impactos na síntese, simulação e em alguns caso até na produtividade. As formas são:
 - **Estrutural/Circuitos de Fluxo de Dados:** Descritos usando termos lógicos e sinais tal como AND, OR, Multiplicadores.
 - **Circuitos Comportamentais:** Descreve em uma linguagem imperativa procedural como cada saída é relacionada com cada entrada num processo. Ideal para sistemas complexos, entretanto é possível descrever comportamentos impossíveis.
- Exemplo de 1-bit somador completo:



Figura 10: Um 1-bit *full adder* em Tabela Verdade.

Row	Inputs			Outputs		Comment
	x	y	c _{in}	c _{out}	s	
0	0	0	0	0	0	$0 + 0 + 0 = 00_2$
1	0	0	1	0	1	$0 + 0 + 1 = 01_2$
2	0	1	0	0	1	$0 + 1 + 0 = 01_2$
3	0	1	1	1	0	$0 + 1 + 1 = 10_2$
4	1	0	0	0	1	$1 + 0 + 0 = 01_2$
5	1	0	1	1	0	$1 + 0 + 1 = 10_2$
6	1	1	0	1	0	$1 + 1 + 0 = 10_2$



Figura 11: Um 1-bit *full adder* em **Circuito**.

 


Figura 12: Um 1-bit *full adder* em **VHDL**.

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity fadder is port (
    a, b : in std_logic;
    cin  : in std_logic;
    sum  : out std_logic;
    cout : out std_logic);
end fadder;

architecture beh of fadder is
begin
    sum  <= a xor b xor cin;
    cout <= (a and b) or (b and cin) or (a and cin);
end beh;
```



Figura 13: Um 1-bit full adder em **VHDL**.


```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;
```

```
entity fadder is port (  
    a, b : in std_logic;  
    cin  : in std_logic;  
    sum  : out std_logic;  
    cout : out std_logic);  
end fadder;
```

```
architecture beh of fadder is  
begin
```

```
    sum  <= a xor b xor cin;  
    cout <= (a and b) or (b and cin) or (a and cin);  
end beh;
```

Figura 14: Um 1-bit full adder em **Circuito**.

 


- Útil para vários propósitos.
- Diferentes formas de escrita resultam em diferentes sínteses.
- Recomenda-se seguir o guia de síntese, isto é, *Xilinx Synthesis Technology (XST) User Guide*.
- Exemplo de somador de 8-bit:



Livro, página 64.

Figura 15: Exemplo abstrato de uma máquina de estado.

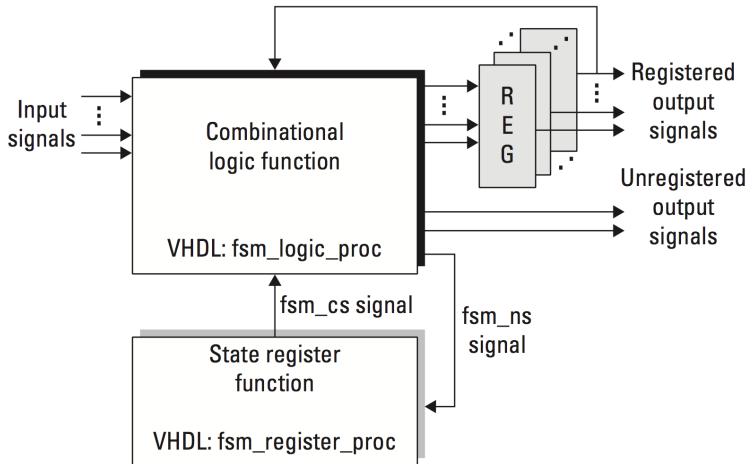

Sistemas Embutidos (Avançados)

Síntese em *Hardware* Reconfigurável

Rodolfo Labiapari Mansur Guimarães

Última Atualização: 3 de outubro de 2016

rodolfolabiapari@gmail.com

Lattes: <http://goo.gl/MZv4Dc>

Departamento de Computação – Universidade Federal de Ouro Preto

Ouro Preto - MG – Brasil



Bibliografia



R. Sass and A. Schmidt.

Embedded Systems Design with Platform FPGAs Principles and Practices.

Morgan Kaufmann, 1 edition, 2010.



Sistemas Embutidos (Avançados)

Síntese em *Hardware* Reconfigurável

Rodolfo Labiapari Mansur Guimarães

Última Atualização: 3 de outubro de 2016

rodolfolabiapari@gmail.com

Lattes: <http://goo.gl/MZv4Dc>

Departamento de Computação – Universidade Federal de Ouro Preto

Ouro Preto - MG – Brasil

